Elettronica Analogica e di Potenza AA 2024 – 2025

Primo compito a casa (11 Marzo 2025)

Franco Fiori

Dai test eseguiti in laboratorio sul track & hold mostrato in figura

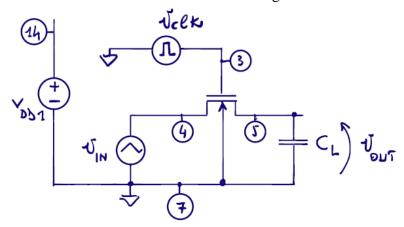


Figura: Circuito di Track&Hold elementare (i numeri cerchiati indicano i pin del CD4007).

è emerso che l'uscita del circuito non copia l'ingresso quando il valore massimo dell'onda triangolare applicata all'ingresso eccede 2.5V (vedi il punto 13.e dell'esperienza di laboratorio).

Il T&H fornisce la tensione all'ingresso di un convertitore A/D caratterizzato da

- range d'ingresso $0V < V_{ADC} < 10V$
- resistenza d'ingresso del convertitore $R_{in} = 1M\Omega$
- risoluzione N=8bit

L'onda quadra di sample (v_{clk}) è caratterizzata da $f_{clk} = 10kHz$, tensione minima $V_{min} = 0V$, tensione massima $V_{max} = 10 V$ e il segnale d'ingresso è un'onda triangolare $f_{in} = 500Hz$.

Si chiede di modificare il circuito in modo tale che il convertitore A/D possa acquisire tensioni su tutto il range d'ingresso (0-10V) e che eventuali errori introdotti dal T&H siano minori della risoluzione del convertitore. La revisione del circuito deve essere eseguita utilizzando i transistori del CD4007 e i componenti passivi (resistori e condensatori della serie E12) disponibili nella cassettiera del laboratorio.

Consegna:

Il file .pdf contenente lo schema del circuito e la lista dei componenti in esso contenuti deve essere inviato a franco.fiori@polito.it entro le 23:59 del 26 Marzo 2025 dall'account di posta istituzionale di uno dei membri del gruppo. Gli elaborati ricevuti dopo tale data non saranno valutati. La verifica sperimentale del circuito progettato avrà luogo il 28 Marzo 2025 al LED 3 dalle 8:30 alle 11:30.

- L'oggetto della e-mail deve contenere: "design1_elnap24_##" (dove ## è il numero del gruppo su 2 cifre)
- Lo schema elettrico del circuito progettato deve contenere le seguenti note:
 - Nome del gruppo (elnap24_##)
 - o nome, cognome, numero di matricola di ciascun membro del gruppo